

## Universidade Eduardo Mondlane

## Faculdade de Ciências

## Departamento de Física

## FÍSICA PARA CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Regente: Félix Tomo

Assistentes: Bartolomeu Ubisse; Belarmino Matsinhe; Esménio Macassa; Fernando Mucomole;

Graça Massimbe & Valdemiro Sultane

2022-AP # 05- Capacitores e dieléctricos

- 1. Explique o efeito de um dieléctrico em um capacitor plano e quais são as consequências em relação à carga, diferença de potencial e a capacitância.
- 2. Uma esfera condutora e isolada de raio R = 0.6m, colocada no vácuo, possui carga Q. Determine a energia eléctrica total acumulada no espaço que circunda a esfera.
- 3. No interior de um capacitor plano, encontra-se uma lâmina dieléctrica de espessura a < d, onde d é a distância entre as placas. Seja A, a área de cada placa, determine: (a) A capacitância do capacitor com a lâmina; (b) A energia potencial do sistema, se a diferença de potencial antes da introdução do dieléctrico for  $\varphi_0$ .
- 4. Todo o espaço entre as placas de um capacitor plano está preenchido com um dieléctrico de duas partes iguais, Fig.1, e constantes dieléctricas diferentes ( $\epsilon_1 = k_1$  e  $\epsilon_2 = k_2$ ). Determine a capacitância equivalente do sistema e a energia armazenada no sistema se a diferença de potencial antes da introdução do dieléctrico for  $\varphi_0$ .

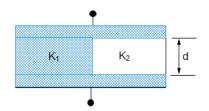


Figura 1:

5. No sistema de capacitores apresentado na fig.2,  $C_1=1.2\mu F$ ,  $C_2=4.3\mu F$  e  $C_3=2.5\mu F$ . Entre os pontos A e B liga-se uma bateria de 9.0 V. Calcule: (a) A carga armazenada em cada capacitor e (b) a energia total armazenada no sistema.


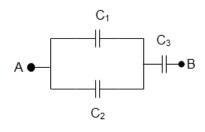


Figura 2:

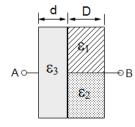

6. Determine a capacitância do capacitor apresentado pela Fig. 3

Figura 3:

7. Na fig.4, cada capacitância  $C_1 = 6.9 \mu F$  e cada capacitância  $C_2 = 4.6 \mu F$  (a) Calcule a capacitância equivalente do circuito entre os pontos a e b. (b) Calcule a carga dos três capacitores mais próximos de a e de b se  $\varphi_{ab} = 420 V$ . (c) Determine  $\varphi_{cd}$  quando  $\varphi_{ab} = 420 V$ .

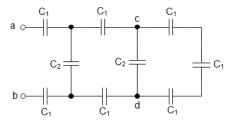


Figura 4:

8. O que entende por rigidez dieléctrica? Qual é a importância do seu conhecimento? Como é que pode medir a rigidez dieléctrica do ar?